
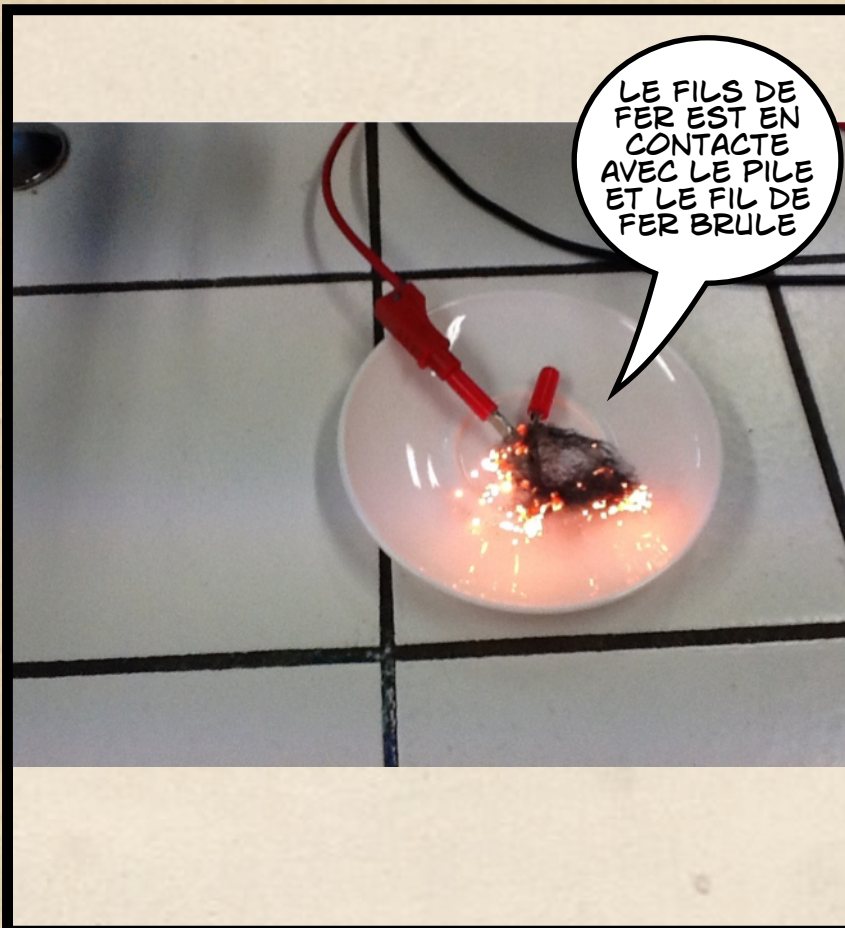



LE COURT CIRCUIT D'UN GÉNÉRATEUR

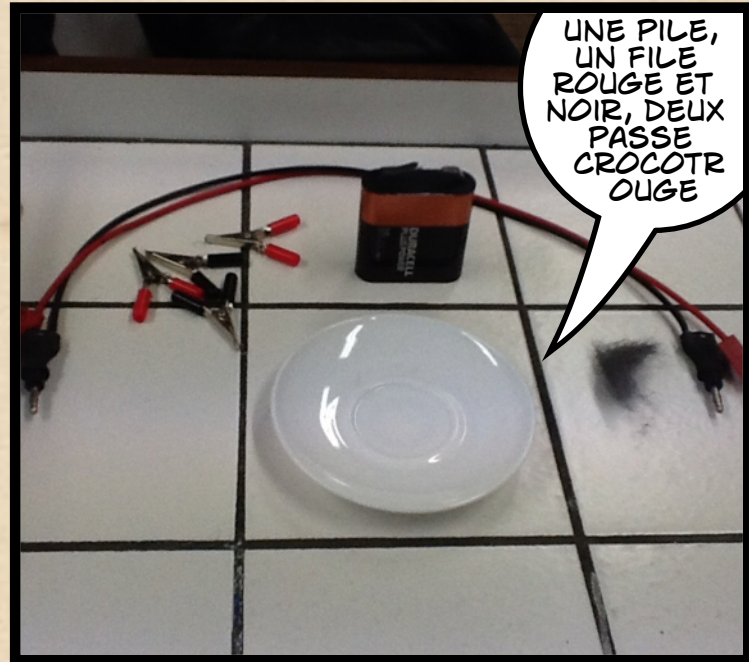PROBLEME :
 QUE CE PASSE T'IL SI
 ONT COURS CIRCUITE
 UN
 GÉNÉRATEUR?

HYPOTHÈSE:
 SI ON MET LA PAILLE DE
 FER SUR LA PILE, LA
 PAILLE VA BRÛLER.



SHÉMA

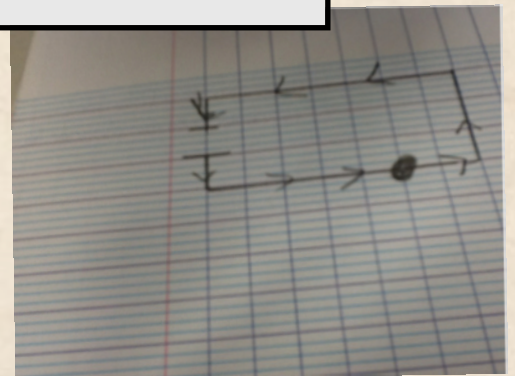

CONCLUSION: AU
 CONTACTE DE
 L'ÉLECTRICITÉ LA
 LAINE DE FER
 BRÛLE, C'EST
 DANGEREUX DE
 COURS CIRCUITER UN
 GÉNÉRATEUR, ÇA
 PEUT FAIRE UN
 INCENDIE.