le court circuit d'une lampe

Pb : que se passe t -il si on court circuits une lampe

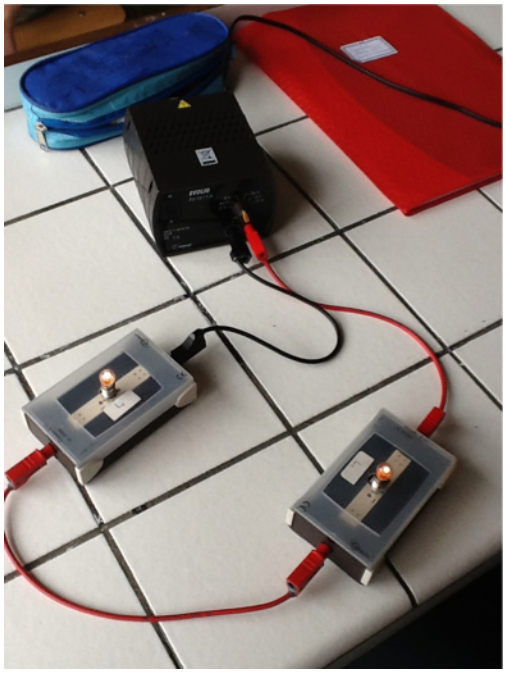

C'EST UN CIRCUIT EN SÉRIE, LES LAMPES BRILLENT FAIBLEMENT

Expérience:je relie les 2 bornes de la lampe avec un fil de connexion

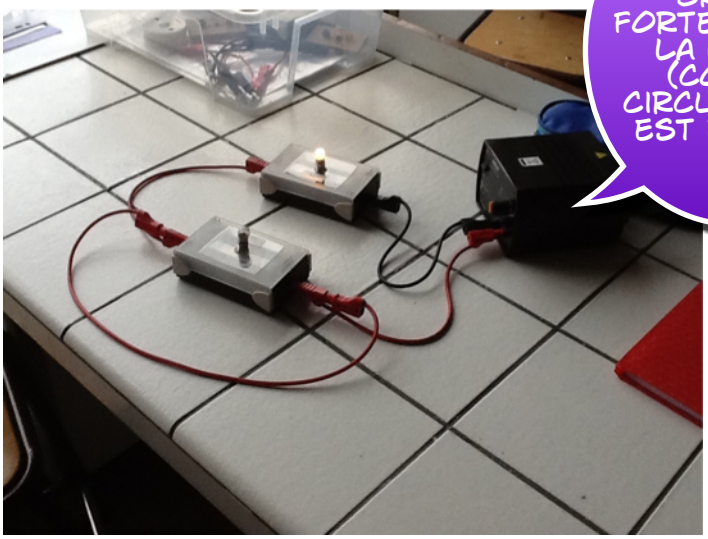

LA LAMPE L2 BRILLE FORTEMENT ET LA LAMPE (COURT-CIRCUITEE) L1 EST ETEINTE
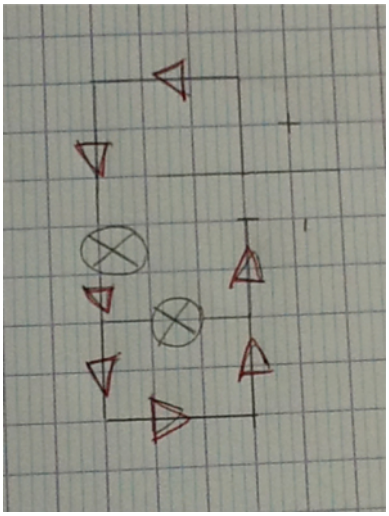
Conclusion: lorsqu'une lampe est court-circuitee le courant électrique passe par le fil qui la court-circuite et pas par elle,donc elle ne peu pas s'allumer