le cour-circuit d'une lampe

Pb: que se passe t il si on un Cour-circuite une lampe?

LES LAMPES BRILLENT FAIBLEMENT ET C'EST UN CIRCUIT EN SÉRIE .

EXPÉRIENCE : JE RELIE LES 2 BORNES DE LA LAMPE AVEC UN FILS DE CONNECTION .

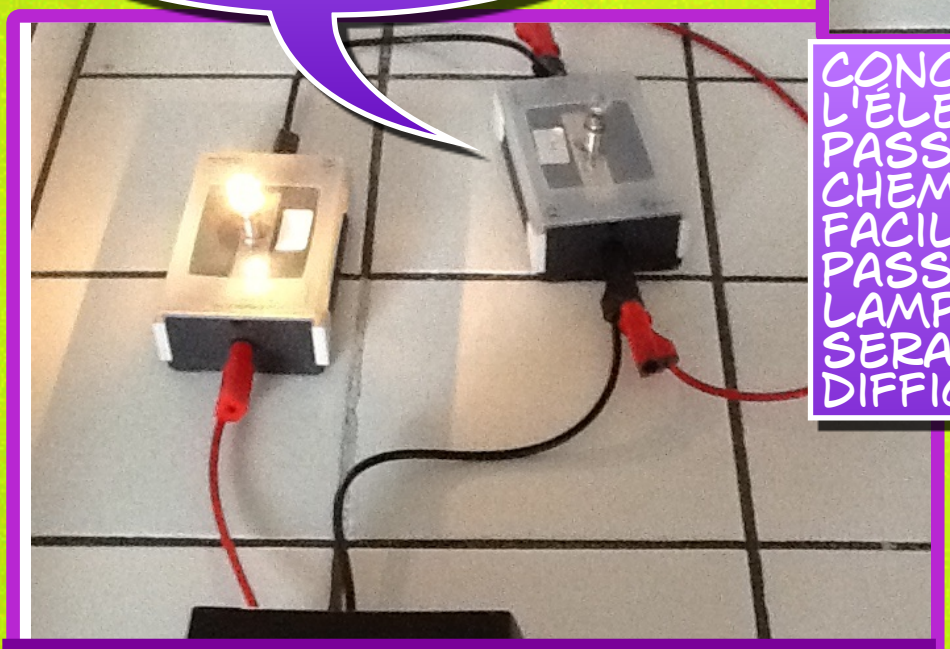

CONCLUSION L'ÉLECTRICITÉ VAS PASSER PAR LE CHEMIN LE PLUS FACILE CAR SIL PASSE PAR LA LAMPE SON CHEMIN SERA PLUS DIFFICILE.

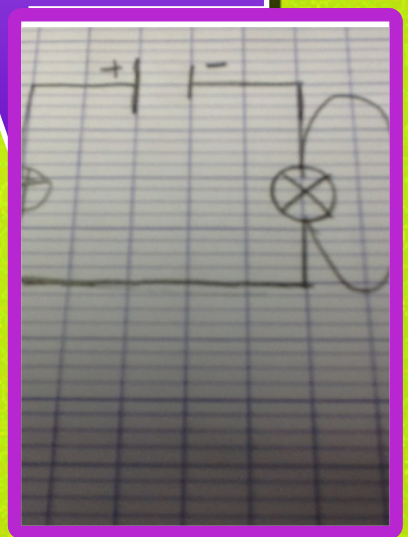

observation :
Nous avons réaliser un court-circuit :
Pour réaliser se court-circuit nous avons rajouter une boucle à une des deux lampes qui s'éteint.